METODOLOGÍA

Ensamble de un circuito electrónico

- En el orificio 8 positivo del extremo posterior a la letra j se conectara un cable de conexión negro el cual posteriormente el otro extremo se conectara a la segunda entrada de la LCD.
- En el orificio 7h de la protoboard se conectara un extremo de un cable de conexión blanco, posteriormente el otro extremo se conectara a la tercera entrada de la LCD.
- En el orificio 9h de la protoboard se conectara un extremo de un cable de conexión blanco, posteriormente el otro extremo se conectara a la cuarta y ultima entrada de la LCD.

